

Mid Spring 2023-24


1) A) $R \downarrow$, (iv)
 $I = n e A v_d$

B) $v_d = \mu E = \frac{1800 \times 0.5}{1000} = 0.5 \text{ cm/s}$ (ii)

C) (ii)

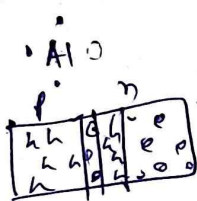D) (iii)

13 14 15
 B C N O F Ne
 4 5 6 P
 Ga Ge As



E) $\alpha_{DC} = 0.98$, $I_B = 100 \mu A$, $I_C = 4.9 \text{ mA}$
 $I_C = \alpha_{DC} I_E \Rightarrow I_E = \frac{4.9}{0.98} \text{ mA}$
 $= 5 \text{ mA}$


$\beta_{DC} = \frac{4.9 \times 1000}{100}$
 $= 49$

2) ✓

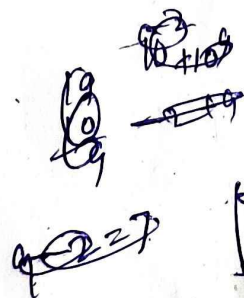3) (A) $I = n e A v_d = n e A \mu E$
 $I = (n_e e A \mu_e + n_h e A \mu_h) \frac{V}{l}$
 $\Rightarrow V = \frac{I l}{(n_e \mu_e + n_h \mu_h) e A}$
 $= I R$

$R = \frac{l}{(n_e \mu_e + n_h \mu_h) e A}$

$R = \frac{1.5 \times 10^{10} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1 \times 0.1 \times 0.1 \times 2000}{10^9}$
 $= \frac{0.0208 \times 10^9}{10^9} \Omega$
 $R = 2.08 \times 10^7 \Omega$



$\frac{1}{R} = 48 \times 10^{-9} \Omega^{-1}$

$$B) \quad n_e n_h = n_i^2$$

$$\Rightarrow n_h = \frac{1.5^2 \times 10^{20}}{8 \times 10^{13}} = 0.28125 \times 10^7$$

$$R = \frac{l}{(n_e \mu_e + n_h \mu_h) e A}$$

$$= \frac{0.1}{(8 \times 10^{13} \times 1500 + 0.28125 \times 10^7 \times 500) \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1 \times 10^{-4}}$$

$$= \frac{10^{14}}{(8 \times 10^6 \times 1500 + 0.28125 \times 500) \times 1.6} \Omega$$

13 ✓
6 ✓

7-19-2

7-21





21 ✓
17 ✓

$$\Rightarrow R = 5.208 k\Omega$$


$$\sigma\left(\frac{1}{R} = 1.92 \times 10^{-4} \text{ } \Omega^{-1}\right)$$

$$b) (A) \quad R_i = \frac{24 - 16}{40 + 400} = \frac{8}{440} \times 10^3 \Omega$$

$$= 18.18 \Omega$$

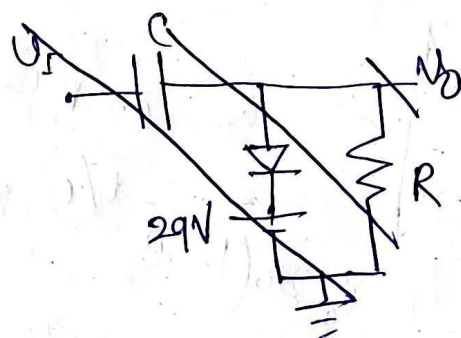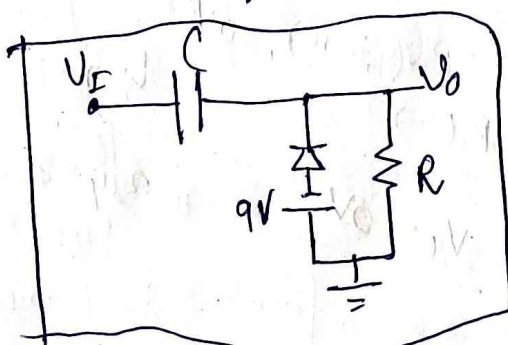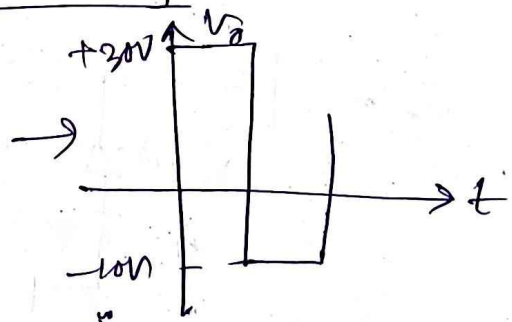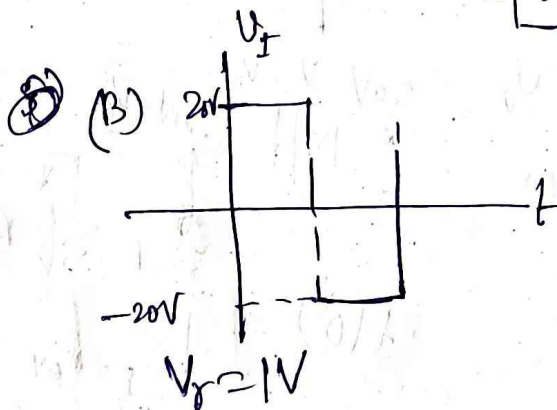

7)
(i)

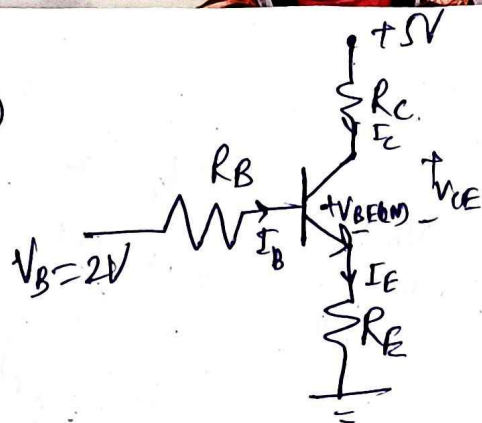

$$R_B = R_E = 1k\Omega$$

$$R_C = 2k\Omega$$

$$\beta = 100$$

Let us assume forward active mode,
 $2 - I_B R_B - 0.7 - (\beta + 1) I_B R_E = 0$

$$\Rightarrow I_B = \frac{1.3}{1 + 101 \times 1} \text{ mA}$$

$$\Rightarrow I_B = 12.75 \mu\text{A}, I_C = 1.27 \text{ mA}$$

$$5 - I_C R_C - V_{CE} - I_E R_E = 0$$

$$\Rightarrow V_{CE} = 5 - \frac{100 \times 12.75 \times 2}{1000} - \frac{101 \times 12.75 \times 1}{1000}$$

$$V_{CE} = 1.16 \text{ V} > V_{CE(\text{sat})} = 0.2 \text{ V}$$

So our assumption is valid

(ii)

$$\beta = 120$$

$$I_B = \frac{1.3}{1 + 121 \times 1} \text{ mA} = 10.66 \mu\text{A}$$

$$V_{CE} = 5 - \frac{100 \times 10.66 \times 2}{1000} - \frac{121 \times 10.66 \times 1}{1000}$$


$$= 1.1574 \text{ V} > V_{CE(\text{sat})}$$

$$\frac{\Delta I_B}{I_B} = \frac{12.75 - 10.66}{12.75} \times 100\% = 16.4\% \text{ decrease}$$



$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = \frac{1.2745 - 1.27}{1.27} \times 100\%$$

$$= \frac{1.27869 - 1.2745}{1.2745} \times 100\% = 0.33\% \text{ increase}$$
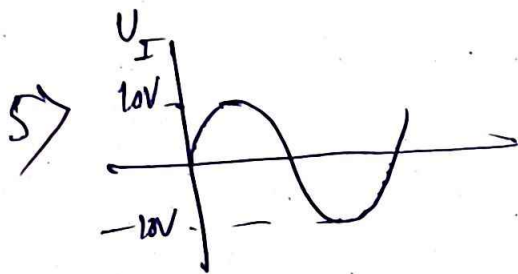
$$\frac{\Delta V_{CE}}{V_{CE}} = \frac{1.16225 - 1.1574}{1.16225} \times 100\% = 0.9\% \text{ decrease} = 0.33\% \text{ increase}$$



$$V_f = 0.7V$$

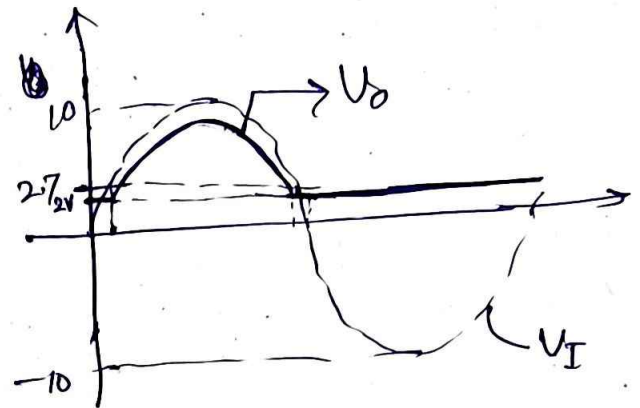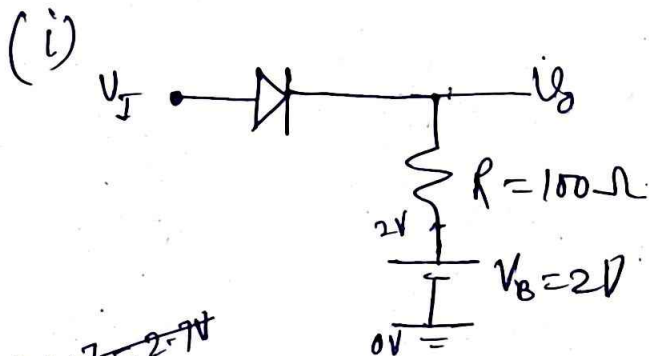


$$2 + 0.7 = 2.7V$$

for $V_I < 2.7V$,

$$V_O = 2V$$

for $V_I > 2.7V$,



$$V_O = V_I - 0.7V$$

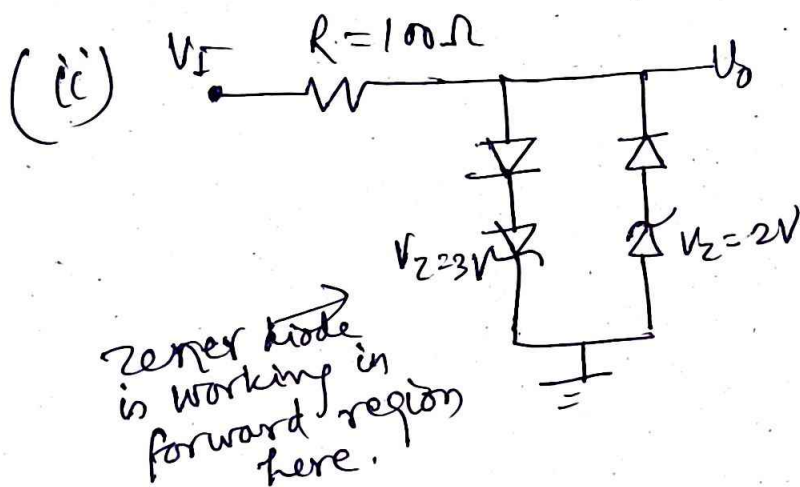

for, $V_I \geq 1.4V$, $V_O = 1.4V$

for $V_I \leq -1.4V$, $V_O = -1.4V$

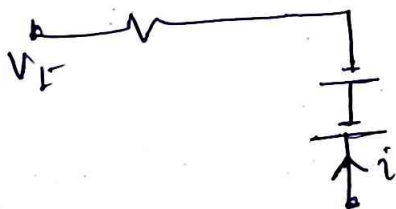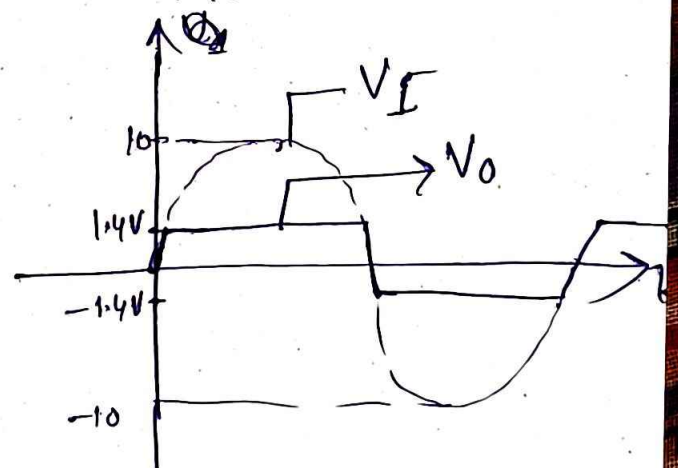for $-1.4V \leq V_I \leq 1.4V$, $V_O = V_I$



$$0 - 1.4 - iR = V_I$$

$$\Rightarrow iR = -1.4 - V_I \geq 0$$

$$\Rightarrow V_I \leq -1.4$$