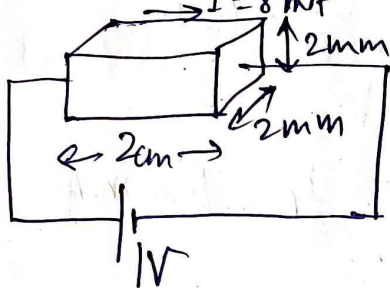


# Basic Electronics

2024 - Autumn Midsem

1/4(a)  $\mu_e = 1300 \text{ cm}^2/\text{V-s}$

$$n_e = \frac{I}{NA \cdot n_e \cdot n_h} = n_i^2 \Rightarrow n_h = \frac{n_i^2}{NA}$$



$$I = n_e e A \mu_e E$$

$$I = NA e A \mu_e \left(\frac{V}{l}\right)$$

$$\Rightarrow NA = \frac{I l}{e A \mu_e V}$$

$$= \frac{(8 \times 10^{-3}) \times 2}{1.6 \times 10^{-19} \times (0.2 \times 0.2) \times 1300}$$


$$= 0.19231 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$= 1.9231 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$NA = 1.92 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

(b)  $n(x) = 10^{12} + 10^{18} e^{-x/L_n}$ ,  $L_n = 20 \mu\text{m}$

$$D_n = 30 \text{ cm}^2/\text{s}$$

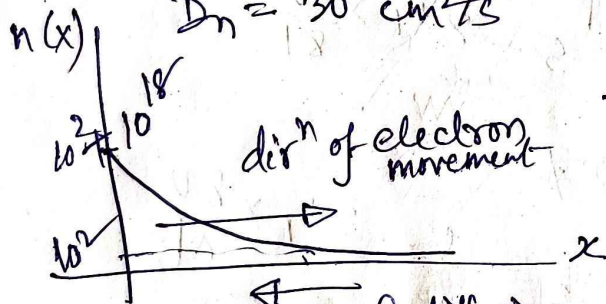

$$J_n = e D_n \frac{dn}{dx}$$

$$\frac{dn}{dx} = 10^{18} e^{-x/L_n} \left(-\frac{1}{L_n}\right)$$

$$J_n = 1.6 \times 10^{-19} \times 30 \times \frac{10^{18}}{20 \times 10^{-6}} e^{-x/L_n}$$


$$= -2.4 \times 10^3 e^{-x/L_n} \text{ A/cm}^2$$

(i)  $J_n = -2.4 \times 10^3 \text{ A/cm}^2$

(ii)  $J_n = -0.883 \times 10^3 \text{ A/cm}^2$

(iii)  $J_n = -0.535 \times 10^3 \text{ A/cm}^2$

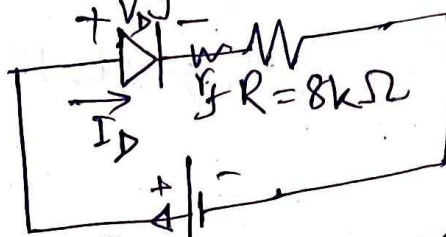2) (a)  $V_f = 0.6V$   
 $r_f = 20\Omega$




$$I_D = \frac{5 - 0.6}{20 + 8 \times 10^3}$$

$$I_D = 0.549 \text{ mA}$$

$$V_D = 0.6V$$

$$P = 0.33 \text{ mW}$$

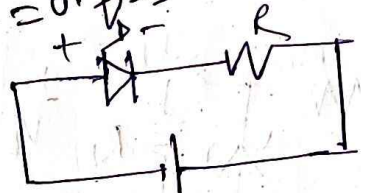
$V_D = V_f + I_D r_f$   
 $\Rightarrow V_D = 0.611V$   
 $P = I_D V_D = 0.335 \text{ mW}$  forward bias



$I_D = 0$   
 $V_D = -5V$   
 $P = 0$  reverse bias

$5 + V_D = 0 \Rightarrow V_D = -5V$


(b)

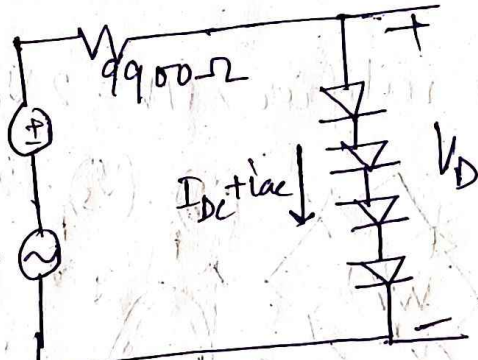

$V_f = 0.7V$   
 $V_T = \frac{kT}{q} = 25 \text{ mV}$


$v_i = 100 \cos \omega t \text{ mV}$

$I_D = \frac{V_f}{r_f}$

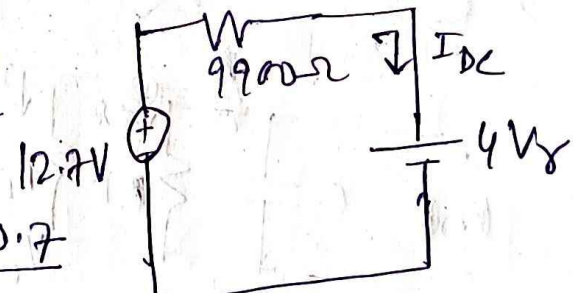

$I_{DC} = \frac{12.7 - 4 \times 0.7}{9900}$

$I_{DC} = 1 \text{ mA}$

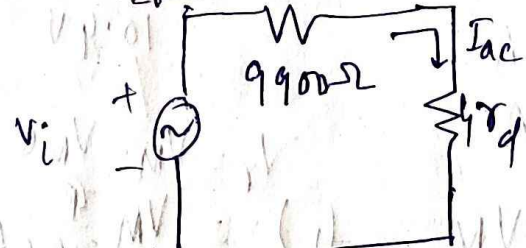


$r_d = \frac{V_T}{I_{DC}} = \frac{25}{1} = 25\Omega$

$i_{ac} = \frac{(100 \text{ mV}) \cos \omega t}{9900 + 4 \times 25}$

$v_{ac} = (1 \text{ mV}) \cos \omega t$

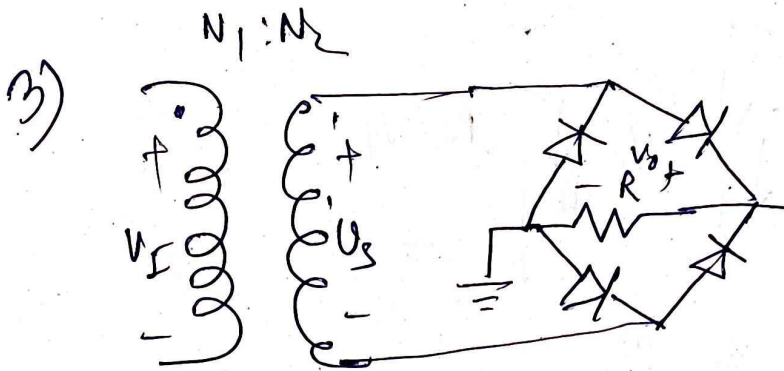$i_{ac} = (0.01 \text{ mA}) \cos \omega t$







$$\frac{V_I}{V_S} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$(PIV)_{\text{bridge}} = V_{DS}(\text{max}) - V_Y$$
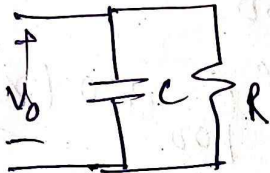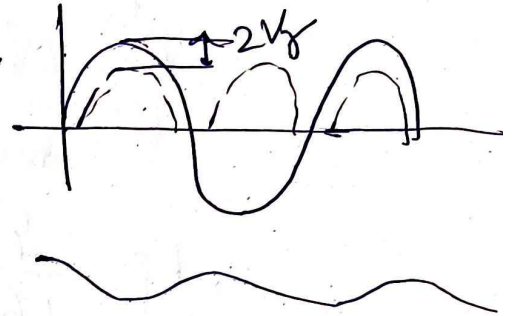
$$(V_O)_{\text{max}} = (V_S)_{\text{max}} - 2V_Y$$




$$(V_O)_{\text{max}} = 9V \Rightarrow (V_S)_{\text{max}} = 9 + 1.4 = 10.4V$$

$$\text{turns ratio} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{230\sqrt{2}}{10.4} = 31.3$$

$$PIV = 10.4 - 0.7 = 9.7V$$

$$C = \frac{0.1}{75} = 1.33 \text{ mF}$$

$r = \frac{9000}{120} = 75$

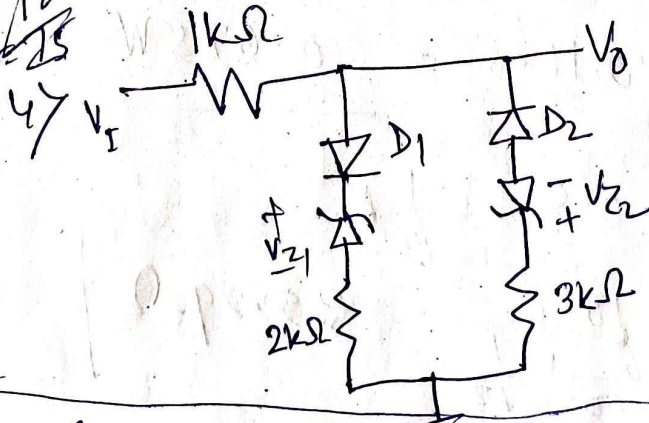


$$V_Y = 0.7V$$

$$V_{Z1} = 3V, V_{Z2} = 6V$$

$$-15V \leq V_I \leq 15V$$

$$V_O = \begin{cases} V_I & \text{for } -6.7V \leq V_I \leq 3.7V \\ \frac{2V_I + 3.7}{3} & \text{for } V_I \geq 3.7V \\ \frac{3V_I - 6.7}{4} & \text{for } V_I \leq -6.7V \end{cases}$$

(4)

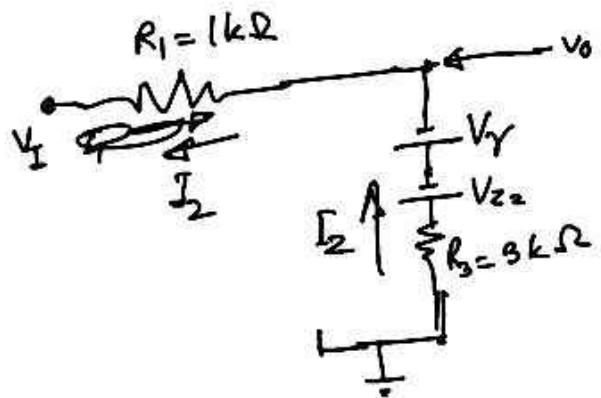

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$V_I + I_2 \times 1 + V_Y + V_{Z2} + I_2 \times 3 = 0$$

$$\Rightarrow 4I_2 = -V_I - 6.7$$

$$-V_I - 6.7 \geq 0$$

$$\Rightarrow V_I \leq -6.7V$$

$$V_O + V_Y + V_{Z2} + I_2 \times 3 = 0$$

$$\Rightarrow V_O = -6.7 - \frac{3}{4}(V_I - 6.7)$$

$$= -6.7 + \frac{3}{4}(V_I + 6.7)$$

$$= \frac{3V_I + 3 \times 6.7 - 4 \times 6.7}{4}$$

$$= \frac{3V_I - 6.7}{4}$$

$$V_I - I_1 - V_Y - V_{Z2} - I_1 \times 2 = 0$$

$$\Rightarrow 3I_1 = V_I - 3.7$$

for  $V_I \geq 3.7V$ ,  $V_O = \frac{2V_I + 3.7}{3}$

for  $V_I \leq -6.7V$ ,  $V_O = \frac{3V_I - 6.7}{4}$


for  $-6.7V \leq V_I \leq 3.7V$ ,  $V_O = V_I$


$$V_O - V_Y - V_{Z2} - I_1 \times 2 = 0$$

$$\Rightarrow V_O = 3.7 + \frac{2}{3}(V_I - 3.7)$$

$$= \frac{2V_I - 2 \times 3.7 + 3 \times 3.7}{3}$$

$$V_O = \frac{2V_I + 3.7}{3}$$

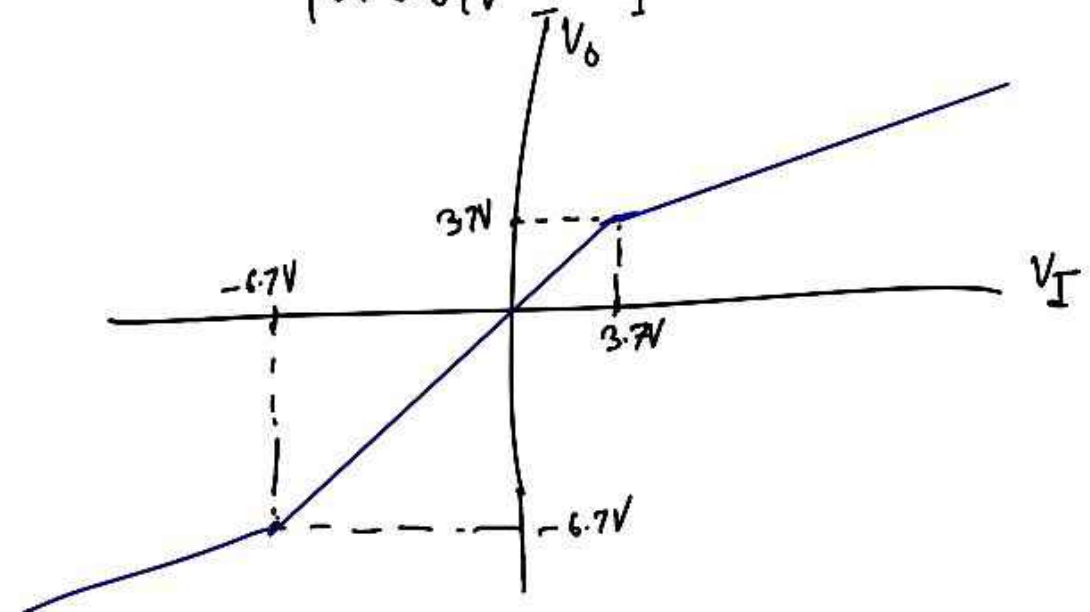

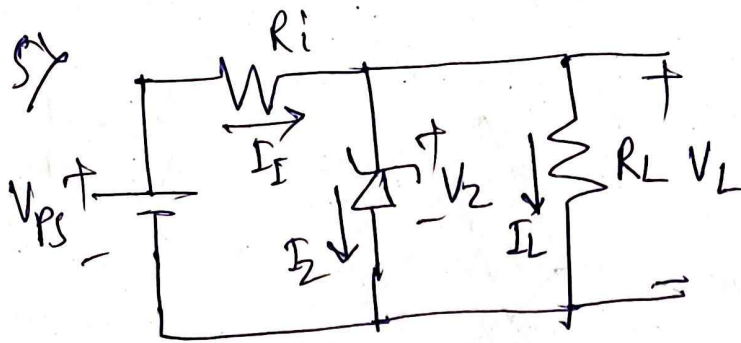

$$V_{PS}: 8V \text{ to } 10V$$

$$V_Z = 6V$$

$$(I_Z)_{min} = 0.1 (I_Z)_{max}$$

$$(I_Z)_{max} = x$$

$$R_i = \frac{8 - 6}{\left(\frac{6}{100}\right) + 0.1x} = \frac{10 - 6}{\frac{6}{200} + x}$$

$$\Rightarrow 2 \left( \frac{6}{200} + x \right) = 4 \left( \frac{6}{100} + 0.1x \right)$$

$$\Rightarrow \frac{63}{20000} + x = \frac{12}{100} + 0.2x$$

$$\frac{0.2}{0.8}$$

$$\Rightarrow 0.8x = 0.12 - 0.03$$

$$= 0.09$$

$$\Rightarrow x = \frac{0.09}{0.8} A = 0.1125 A$$

$$R_i = \frac{2}{0.06 + 0.1 \times 0.1125}$$

$$R_i = 28.07 \Omega$$


$$(P)_{max} = 6 \times 0.1125 = 0.675 W$$

$$(b) (I_Z)_{max} = \frac{0.5}{6} = \frac{1}{12} A$$

$$R_i = \frac{10 - 6}{\frac{6}{200} + \frac{1}{12}} = 35.29 \Omega$$



⑥

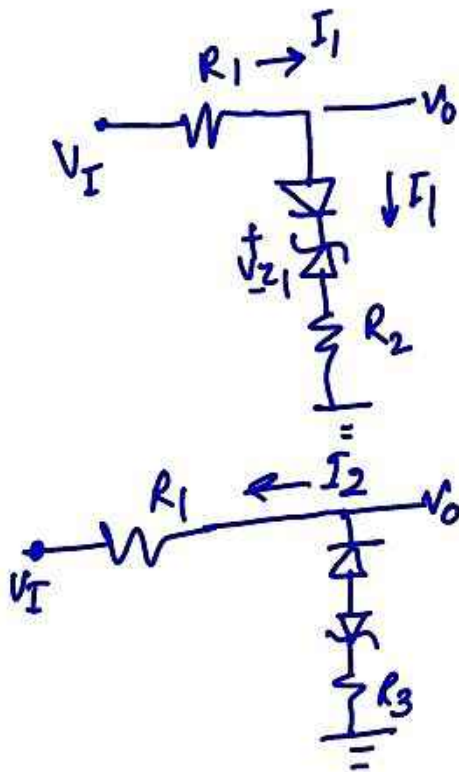

$$V_T = 0.7V$$

$$V_I - I_1 R_1 - 0.7 - V_{Z1} - I_1 R_2 = 0$$

$$\Rightarrow I_1 (R_1 + R_2) = V_I - 0.7 - V_{Z1}$$

$$V_I \geq 0.7 + V_{Z1}$$

$$0.7 + V_{Z1} = 3$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{Z1} = 2.3V}$$

$$V_O - 0.7 - V_{Z1} - I_1 R_2 = 0$$

$$\Rightarrow V_O = 3 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} (V_I - 3)$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{3} \Rightarrow 3R_2 = R_1 + R_2$$

$$\Rightarrow \boxed{R_1 = 2R_2}$$

$$V_I + I_2 R_1 + 0.7 + V_{Z2} + I_2 R_3 = 0$$

$$\Rightarrow I_2 (R_1 + R_3) = -V_I - 0.7 - V_{Z2} \geq 0$$

$$\Rightarrow V_I \leq -0.7 - V_{Z2} = -2$$

$$-0.7 - V_{Z2} = -2$$


$$\Rightarrow \boxed{V_{Z2} = 2 - 0.7 = 1.3V}$$

$$V_O + 0.7 + V_{Z2} + I_2 R_3 = 0$$

$$\Rightarrow V_O = -2 + \frac{R_3}{R_1 + R_3} (V_I + 2)$$

$$\frac{R_3}{R_1 + R_3} = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{R_3 = R_1}$$

6)

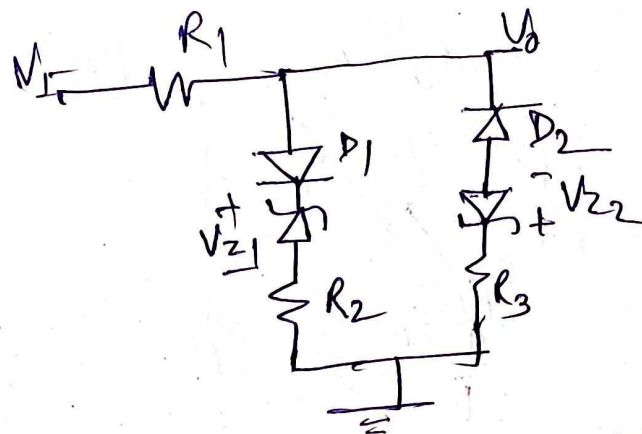

$$V_{Z1} = 2.3V, V_{Z2} = 1.3V$$

$$R_2 = 1k\Omega, R_1 = 2k\Omega = R_3$$

$$R_1 = R_3 = 2R_2$$

1) (a)  $N_A = 1.92 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$

(b) (i)  $J_n = -2.4 \times 10^3 \text{ A/cm}^2$

(ii)  $J_n = -0.883 \times 10^3 \text{ A/cm}^2$

(iii)  $J_n = -0.535 \times 10^3 \text{ A/cm}^2$

2) (a) forward bias  $\rightarrow I_D = 0.549 \text{ mA}$   
 $V_D = 0.611 \text{ V}$   
 $P = 0.335 \text{ mW}$


rev. bias  $\rightarrow I_D = 0, V_D = -5V, P = 0$

(b)  $I_{DC} = 1 \text{ mA}, i_{ac} = (0.01 \text{ mA}) \cos \omega t$   
 $v_{ac} = (1 \text{ mV}) \cos \omega t$

3) (a) turns ratio = 31.3


PIV = 9.7V

$C = 1.33 \text{ mF}$  (doubt)

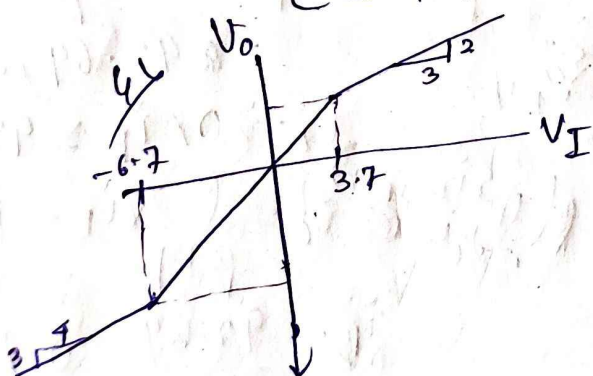

5) (a)  $R_i = 28.07 \Omega$   
 $(P)_{max} = 0.675 \text{ W}$

(b)  $R_i = 35.29 \Omega$

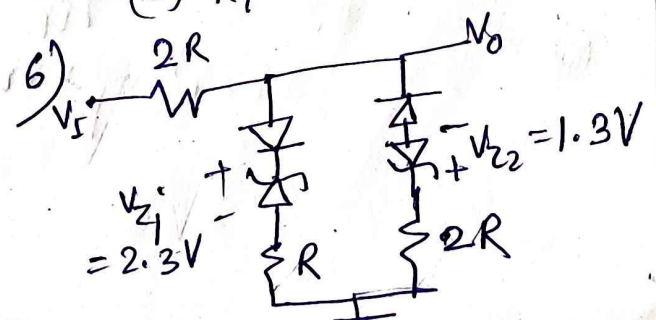

2024 - Mid Autumn

PART B

1/ (A)  $\begin{array}{c|c} A_0 & A_1 \\ \hline E_g = 1 \text{ eV} & E_g = 1.2 \text{ eV} \end{array}$

$$n_i = BT^{3/2} e^{-E_g/2kT}$$

$$\frac{(n)_{A_0}}{(n)_{A_1}} = e^{-\frac{E_{g_0} + E_{g_1}}{2kT}}$$


$$= \exp\left(\frac{-1 + 1.2}{2 \times 86 \times 10^{-6} \times 300}\right)$$

$$\boxed{\frac{(n)_{A_0}}{(n)_{A_1}} = 48.23}$$

(B)  $J_n = e D_n \frac{dn}{dx}$

$$|J_n|_{\text{diff}} = 1.6 \times 10^{-19} \times 25 \times 10^3 \times 1250 \times 10^{21}$$
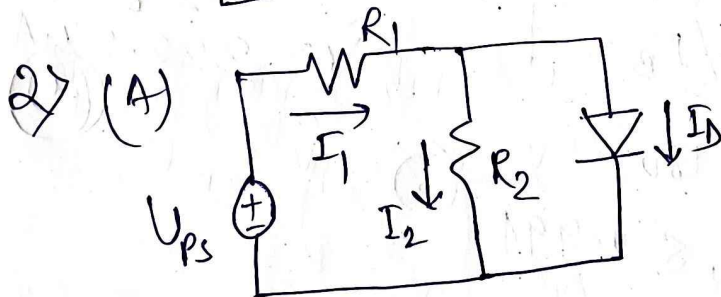
$$\boxed{(J_n)_{\text{diff}} = 5000 \text{ A/cm}^2}$$



$$V_D = 0.7 \text{ V}$$

$$6 \text{ V} \leq V_{PS} \leq 12 \text{ V}$$

$$(I_D)_{\min} = 3 \text{ mA}$$

$$(P)_{\max} = 15 \text{ mW}$$

$$I_D = I_1 - I_2$$

$$I_2 = \frac{V_D}{R_2}, I_1 = \frac{V_{PS} - V_D}{R_1}$$

$$I_D = \frac{V_{PS} - V_D}{R_1} - \frac{V_D}{R_2}$$

$$3 = \frac{6 - 0.7}{R_1} - \frac{0.7}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{5.3}{R_1} - \frac{0.7}{R_2} = 3 \quad (1)$$


$$P = \frac{15}{0.7}$$

$$\frac{11.3}{R_1} - \frac{0.7}{R_2} = \frac{15}{0.7} \quad (ii)$$

$$\boxed{R_1 = 325.6 \, \Omega}$$

$$R_2 = 52.7 \, \Omega$$



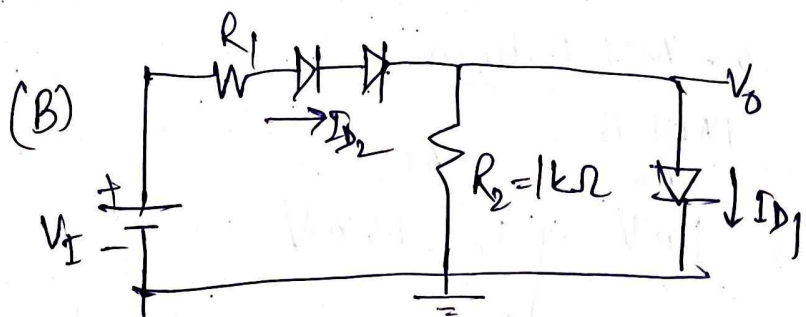

$$V_D = 0.65V$$

$$V_I = 5V$$

$$I_{D1} = \frac{1}{2} I_{D2}$$

$$I_{D2} = \frac{5 - 0.65 \times 2 - 0.65}{R_1}$$

$$= \frac{5 - 0.65 \times 3}{R_1}$$

$$I_{D1} = I_{D2} - 0.65 = \frac{1}{2} I_{D2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} I_{D2} = 0.65$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_{D2} = 1.30 \text{ mA} \\ I_{D1} = 0.65 \text{ mA} \end{cases}$$

$$R_1 = \frac{5 - 0.65 \times 3}{1.30} \Rightarrow R_1 = 2.35 \text{ k}\Omega$$

3) (A)  $I_C = \beta I_B$  | (B)  $\beta + 1 = \frac{325}{2.8} \Rightarrow \beta \approx 115$


(a)  $I_C / I_B$  |  $I_C = 322.2 \mu A$  (a)

(C)  $110 \leq \beta \leq 180$  (b)

$$0.991 \leq \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \leq 0.994$$

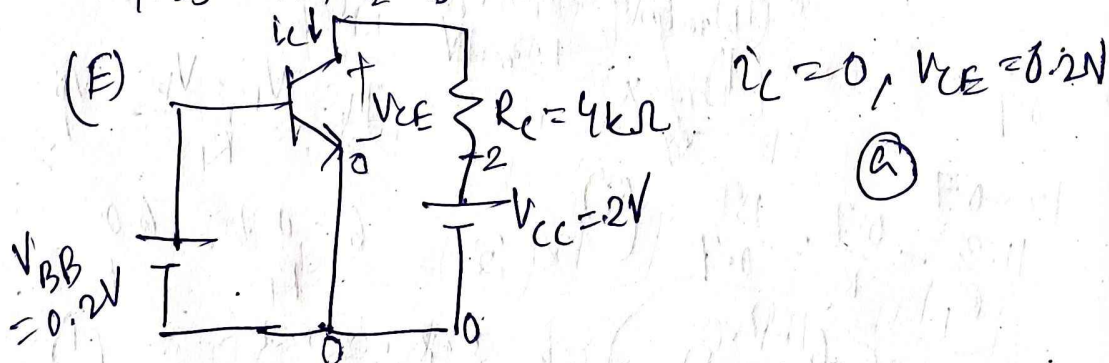(D)  $I_E = 1.25 \text{ mA}$ ,  $\beta = 150$  (a)

$$1.25 = 151 \times I_B \Rightarrow I_B = 8.28 \mu A$$



(F)  $\beta = 125, V_{BE} = 0.615V$

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T} (1 + \frac{V_{CE}}{V_A})$$


$$\approx 5 \times 10^{-15} e^{0.615/0.026}$$

$$= 93.69 \mu A$$

$$I_B = 0.75 \mu A$$

$$I_E = 94.44 \mu A$$

⑥

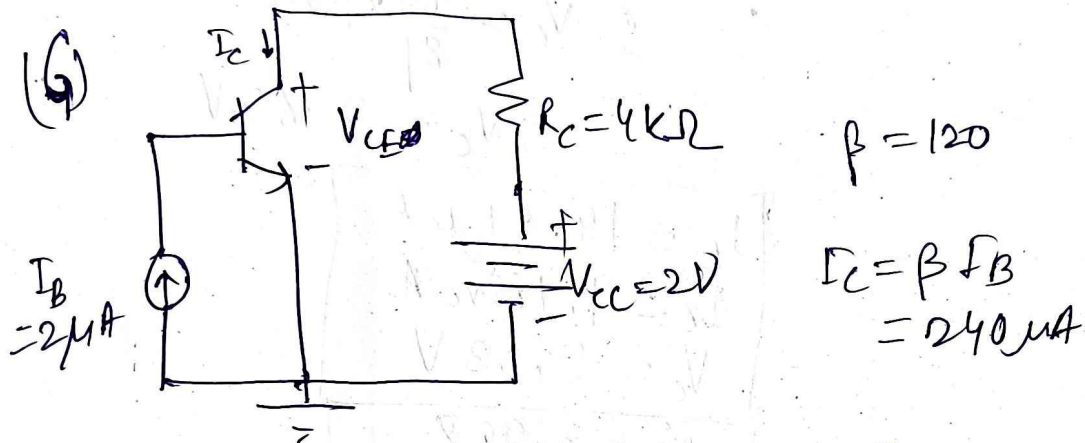


$$2 - \frac{240 \times 4}{1000} - V_{CE} = 0$$

120  
240  
240

$$\frac{0.7 - V_I}{15} + \frac{5.7}{100} \geq 0 \Rightarrow V_{CE} = 1.04V \quad \text{--- ⑥}$$

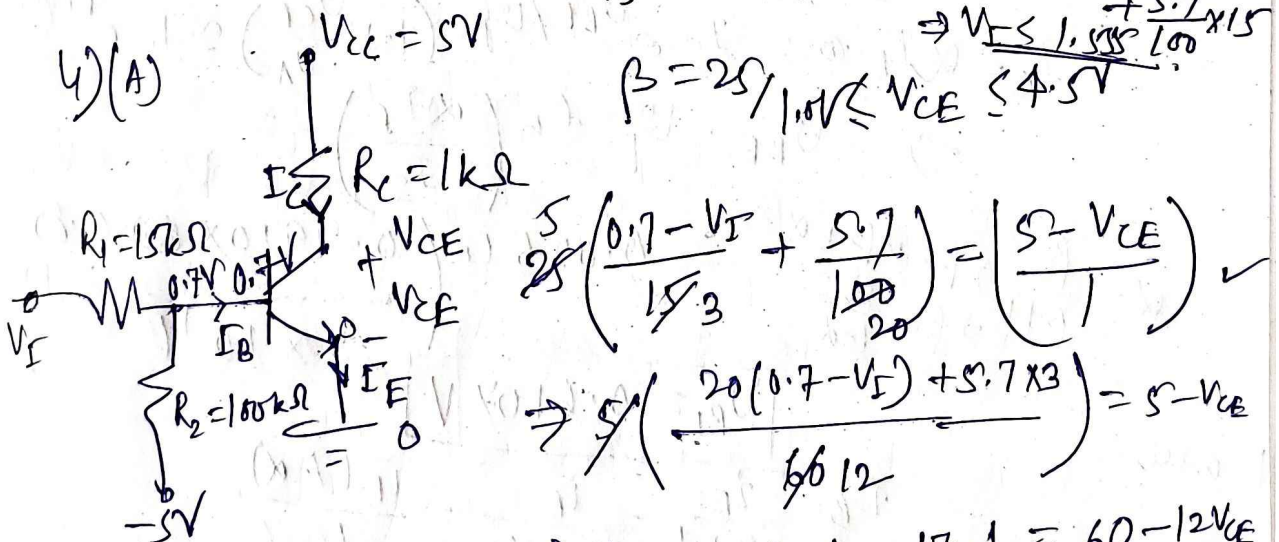4)(A)  $V_{CC} = 5V$

$$\beta = 25, 1.0V \leq V_{CE} \leq 4.5V$$



$$25 \left( \frac{0.7 - V_I}{15 \times 3} + \frac{5.7}{100} \right) = \left( \frac{5 - V_{CE}}{1} \right)$$

$$\Rightarrow 5 \left( \frac{20(0.7 - V_I) + 5.7 \times 3}{6612} \right) = 5 - V_{CE}$$

$$\Rightarrow 14 - 20V_I + 17.1 = 60 - 12V_{CE}$$

$$\Rightarrow 31.1 - 20V_I = 60 - 12V_{CE}$$


$$\Rightarrow 20V_I = 12V_{CE} - 28.9$$

$$V_I = \frac{12V_{CE} - 28.9}{20}$$

247  
5.7  
x 3  
17.1

2 580.0  
31.1  
28.9

$$-0.845V \leq V_I \leq 1.225V$$

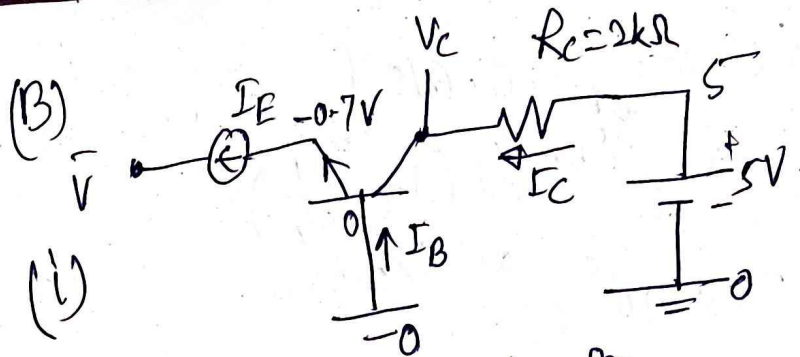

$$\beta = 80$$

$$I_E = 1.2 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{1.2}{81} \text{ mA}, I_C = \frac{80}{81} \times 1.2 \text{ mA}$$

$$5 - V_C = \frac{80}{81} \times 1.2 \times 2$$

$$\Rightarrow V_C = 2.63 \text{ V}$$

$I_B = 14.81 \mu\text{A}$ $I_C = 1.185 \text{ mA}$ $V_C = 2.63 \text{ V}$ $\alpha = 0.988$
--

(ii)  $\alpha = 0.9910, I_E = 0.80 \text{ mA}$

$$I_S = 5 \times 10^{-14} \text{ A}$$

$$I_C = \alpha I_E = I_S e^{U_{BE}/U_T} (1 + \frac{U_{CE}}{U_A}) \approx I_S e^{U_{BE}/U_T}$$

$$\Rightarrow U_{BE} = U_T \ln \left( \frac{\alpha I_E}{I_S} \right)$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \Rightarrow \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} = 0.026 \ln \left( \frac{0.9910 \times 0.80 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-14}} \right)$$


$$U_{BE} = 0.6107 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{I_E}{1 + \frac{\alpha}{1 - \alpha}} = \frac{I_E(1 - \alpha)}{1}$$

$$\Rightarrow I_B = 7.2 \mu\text{A}$$

$$I_C = 0.793 \text{ mA}$$



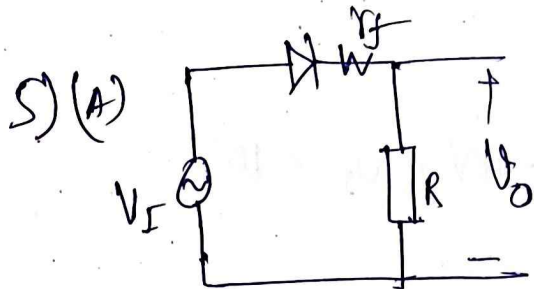


$$V_I = 10 \sin \omega t$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_f = 0.6 \text{ V}$$

$$r_f = 20 \Omega$$

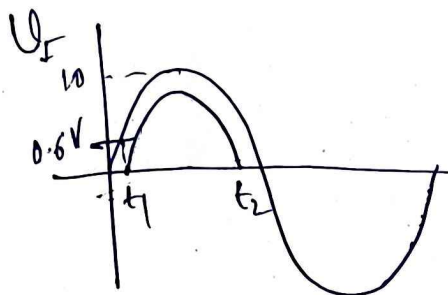

$$V_o = \frac{R}{R+r_f} (V_I - V_f), \quad V_I \geq V_f$$

$$\langle V_o \rangle = \frac{R}{R+r_f} \frac{\int_{t_1}^{t_2} (V_I - V_f) dt}{T}$$

$$= \left( \frac{R}{R+r_f} \right) \frac{\int_{t_1}^{t_2} (10 \sin \omega t - 0.6) dt}{T}$$

$$10 \sin \omega t = 0.6$$

$$\Rightarrow \omega t_1 = 3.44^\circ$$

$$\omega t_2 = 176.56^\circ$$

$$= \frac{R}{R+r_f} \times \frac{\frac{10}{\omega} [\cos \omega t_1 - \cos \omega t_2] - 0.6(\omega t_2 - \omega t_1)}{\frac{2\pi}{\omega}}$$

$$= \frac{R}{R+r_f} \times \frac{10(\cos \omega t_1 - \cos \omega t_2) - 0.6(\omega t_2 - \omega t_1)}{2\pi}$$

(i)

$$\langle V_o \rangle = 2.83 \text{ V}$$

(ii)


$$P_{IV} = (V_I)_{\text{peak}} = 10 \text{ V}$$

(iii)

$$(I_o)_{\text{peak}} = \frac{10 - 0.6}{1000} \text{ A}$$

$$(I_o)_{\text{peak}} = 9.22 \text{ mA}$$

(13)

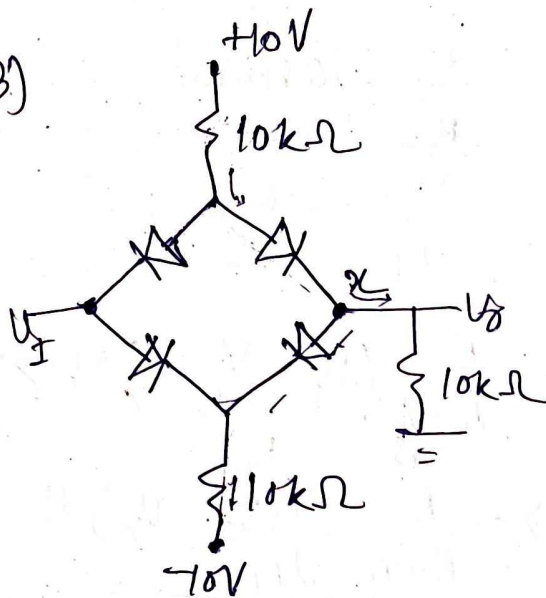

$$-10V \leq U_I \leq 10V$$

for  $U_I = 10V$ ,

$$10 - i_1 \times 10 - 0.7 = x$$

$$\cancel{x+10} \quad x - 0.7 - 10i_2 = -10$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{9.3 + x}{10}$$

$$i_2 = \frac{x}{10}$$

$$\frac{9.3 - x}{10} = \frac{9.3 + x}{10} + \frac{x}{10}$$


$$\Rightarrow \underline{x = 0} \Rightarrow \underline{U_O = 0V}$$

$$10 - 0.7 = 9.3$$

$$\left( \text{for } 9.3 \leq U_I \leq 10V, U_O = 0V \right)$$

$$\left. \begin{array}{l} 10 - U_I \geq 0.7 \\ U_I + 10 \geq 0.7 \end{array} \right\} -9.3 \leq U_I \leq 9.3$$
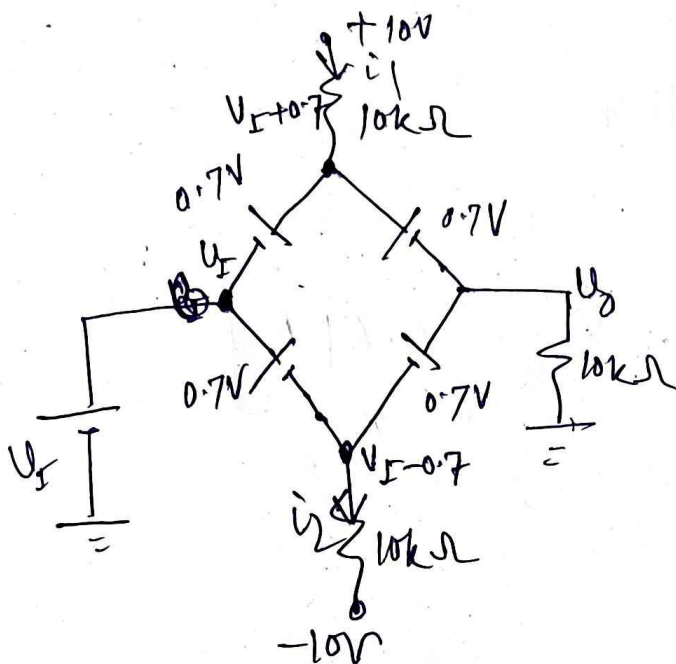
$$\left[ \text{for } -10V \leq U_I \leq -9.3V, U_O = 0V \right]$$




$$10 - i_1 \times 10 - 0.7 - 0.7 - 10i_2 = -10$$

$$\Rightarrow 10i_1 + 10i_2 = 18.6$$

$$\Rightarrow i_1 + i_2 = 1.86 \text{ mA}$$

$$U_O = U_I$$

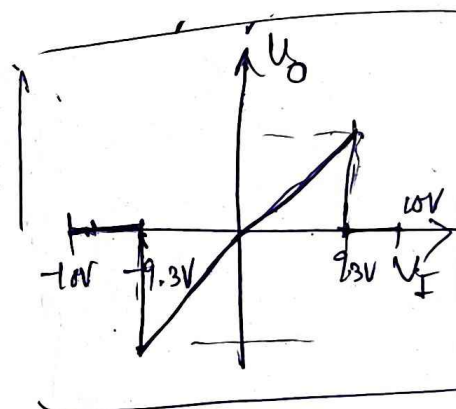

b) (A)  $f = 50 \text{ Hz}$ ,  $V_{D/m} = 0.8 \text{ V}$

$V_{\text{ripple}} = 0.2 \text{ V}$ ,  $V_m = 3.6 \text{ V}$

$V_{\text{ripple}} = \frac{V_m}{2fRC}$   $\text{PIV} = 4.4 \text{ V}$

$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{3.6^2}{2} = 6.48 \Omega$


$C = \frac{3.6}{2 \times 50 \times 0.2 \times 6.48}$

$C = 27.78 \text{ mF}$

$U_S = U_O + 2V_r$   
 $\text{PIV} = U_S - U_r$   
 $\text{PIV} = 2V_S$   
 $= U_O + U_r$

$\frac{3.6}{0.8} = 4.5$



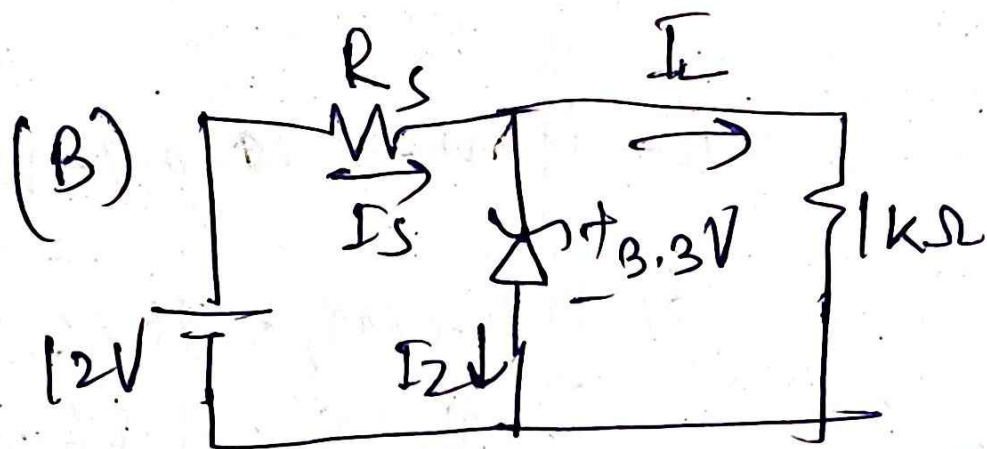

$$P_{\max} = 2W \Rightarrow (I_2)_{\max} = \frac{2}{3.3} = 0.61A$$

$$R_s = \frac{12 - 3.3}{I_2 + I_L}$$

$$= \frac{12 - 3.3}{\frac{2}{3.3} + \left(\frac{3.3}{1000}\right)}$$

$$(R_s)_{\min} = 14.277\Omega$$